

Esercitazione

06

Progettazione di una CPU RISC-V

Gianluca Brilli
gianluca.brilli@unimore.it




Overview

- › In questa esercitazione andremo a progettare una semplice architettura di esempio, il cui **instruction set** (ISA) è composto dalle seguenti istruzioni:
- › **Istruzioni di Memoria:** operanti su byte, in particolare load/store byte (*lb* e *sb*);
- › **Istruzioni ALU:** and, or, addizione e sottrazione (*and*, *or*, *add*, *sub*);
- › **Istruzioni di Salto:** per il controllo del flusso del programma, nello specifico, branch if equal (*beq*).



Overview

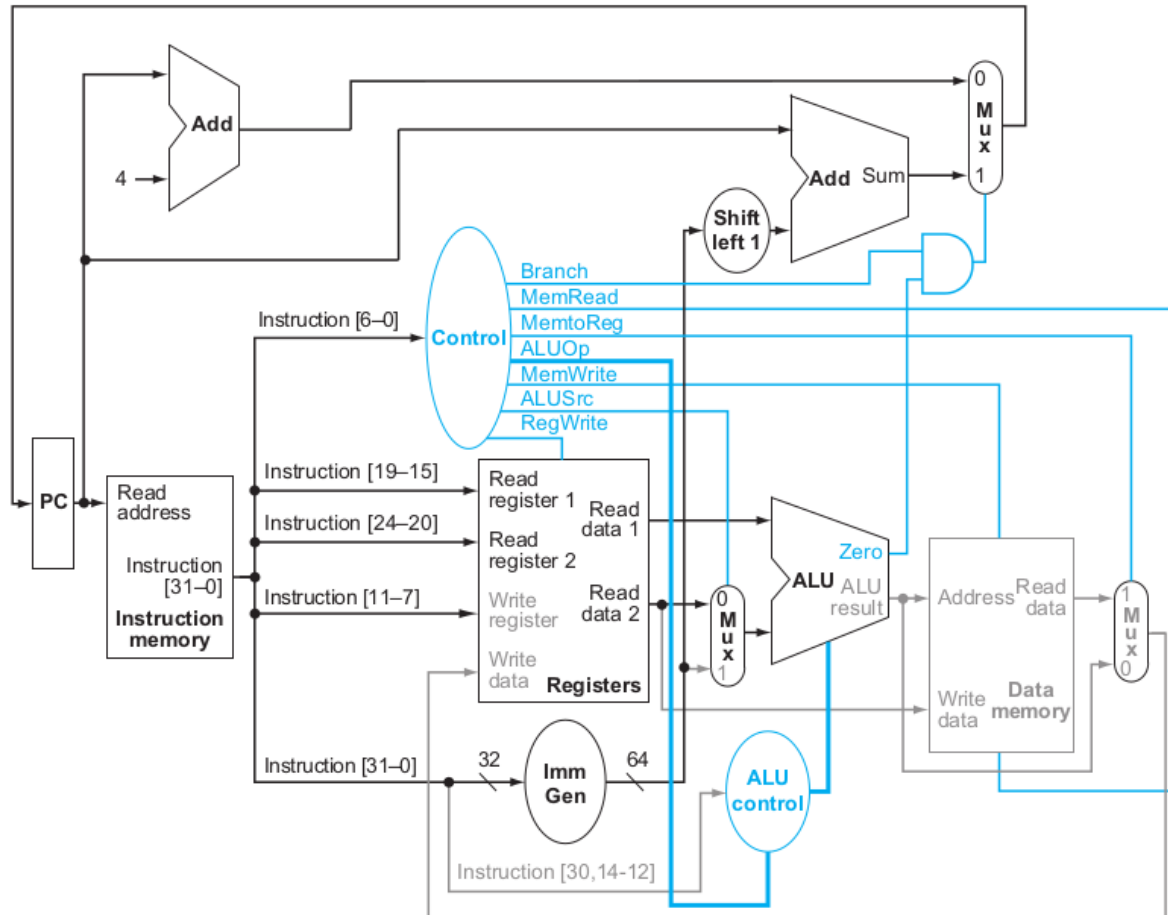



Codifica delle Istruzioni (1)

- › Seguiamo le specifiche di codifica del RISC-V:

Formato	Istruzione	Opcode	funct3	funct7	ALU Action	ALU Control
R-Type	add	10	00	00	add	10
	sub	10	00	01	sub	11
	and	10	11	00	and	00
	or	10	10	00	or	01
SB-Type	beq	01	xx	xx	sub	11
I-Type	lb	00	xx	xx	add	10
S-Type	sb	11	xx	xx	add	10



Codifica delle Istruzioni (2)

- › Manteniamo uno standard simile alla codifica delle istruzioni vista in classe per l'architettura RISC-V a 64 bit. Nel nostro caso riduciamo la codifica a soli 16 bit di istruzioni.
- › Istruzioni I-Type:

15		...		0
Imm[7:0]	rs1	funct3	rd	op
<i>8bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>



Codifica delle Istruzioni (3)

> Istruzioni S-Type:

15		...			0
Imm[7:2]	rs2	rs1	funct3	Imm[1:0]	op
6bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit

> Istruzioni SB-Type:

15		...			0
Imm[0, 7, 5:2]	rs2	rs1	funct3	Imm[1, 6]	op
6bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit

> Istruzioni R-Type:

15		...				0
xxxx	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op
4bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit



Parte 01 - Program Counter

- › In questa implementazione prevediamo l'utilizzo di due differenti zone di memoria: la **instruction memory** e la **data memory**.
- › Realizzare secondo il precedente schema, la circuiteria di gestione del program counter (PC), in modo tale che venga incrementato ad ogni ciclo di clock;
- › Inserire inoltre la possibilità di incrementi maggiori di 1 (branch).



Parte 02 - connessione Regfile / ALU

- › **Requisiti da soddisfare:**
- › **1)** Prevedere la possibilità di sommare il valore di un registro con un immediato e di andare in memoria all'indirizzo calcolato dall'ALU.
- › Esempio:
 - › sb X1, **4(X3)** → $\text{addr} = X3 + 4$
→ $\text{mem}[\text{addr}]$

Secondo operando, necessario sommare un offset e andare in memoria. Connettere il risultato della somma al BUS Indirizzi.



Parte 02 - connessione Regfile / ALU

- > **Requisiti da soddisfare:**
- > **2)** Prevedere la possibilità di scrivere in memoria il valore contenuto all'interno di un registro.
- > Esempio:
- > sb **X1**, 4(X3) → mem[addr] = X1

Dopo aver calcolato l'indirizzo su cui andare a scrivere, è necessario scrivere il valore contenuto nel registro. Connettere il primo registro al BUS Dati.



Parte 02 - connessione Regfile / ALU

- > **Requisiti da soddisfare:**
- > **3)** Prevedere la possibilità di scrivere in un registro il risultato di un'operazione ALU.
- > Esempio:
- > add **X1**, X2, X3

Dopo l'operazione ALU, viene scritto il valore della somma all'interno del Regfile.




Parte 02 - connessione Regfile / ALU

- > **Requisiti da soddisfare:**
- > **4)** Prevedere la possibilità di leggere un byte dalla memoria e caricarlo in un registro.
- > Esempio:
- > lb **X1**, 0(X3)

Dopo il calcolo dell'indirizzo (analogo alla store, vista prima), viene letto un dato dalla memoria e scritto all'interno del Regfile.




Parte 01 - circuito

 

- > l'adder a sinistra somma l'uscita del PC con gli immediati (*beq x1, x2, imm*).
- > l'adder a destra gestisce il normale incremento del PC ad ogni ciclo di clock.




Parte 02 - circuito

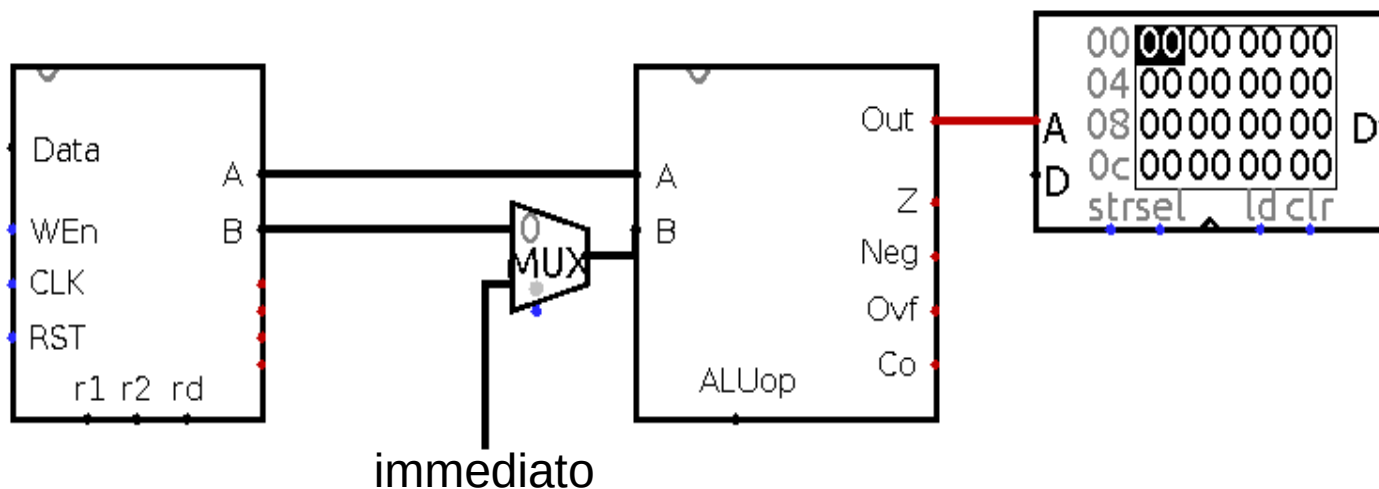

- > **1)** Somma tra immediato (operando B) e valore contenuto in un registro (operando A) e accesso in memoria all'indirizzo calcolato dall'ALU.




Parte 02 - circuito

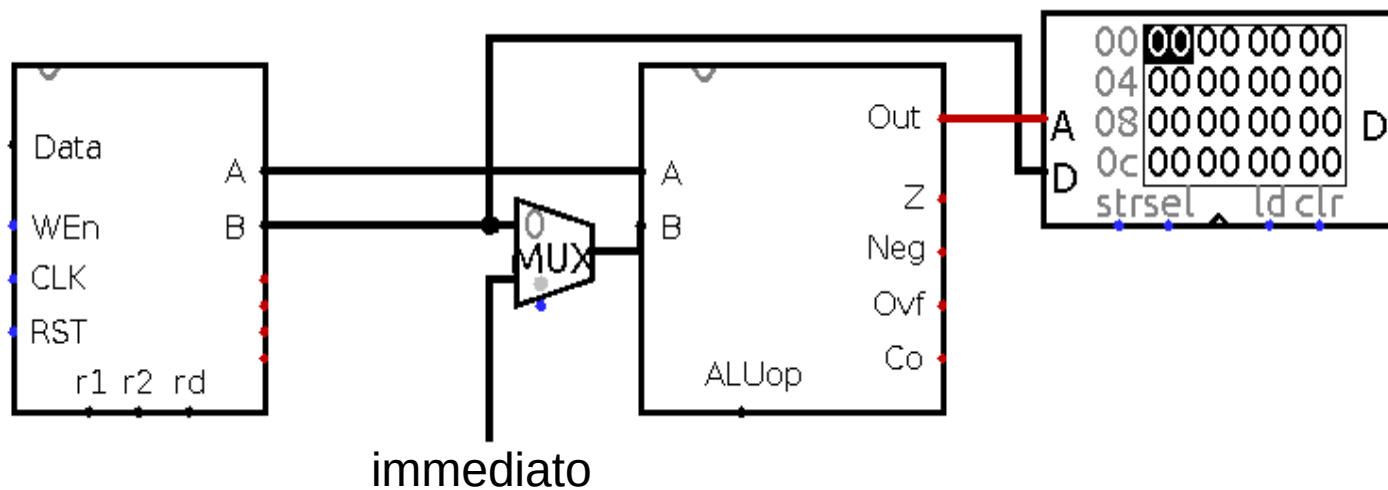

- > **2)** Scrittura in memoria del contenuto di un registro.




Parte 02 - circuito

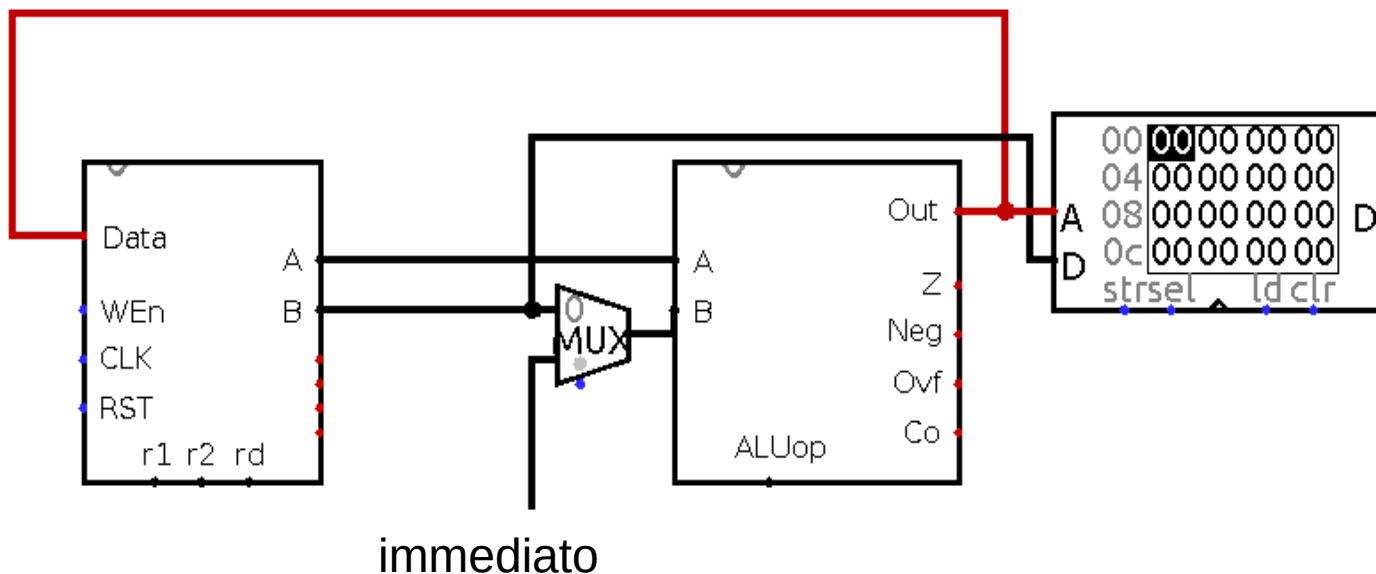

- > **3)** Scrittura all'interno del Regfile il risultato di un'operazione ALU.



Parte 02 - circuito

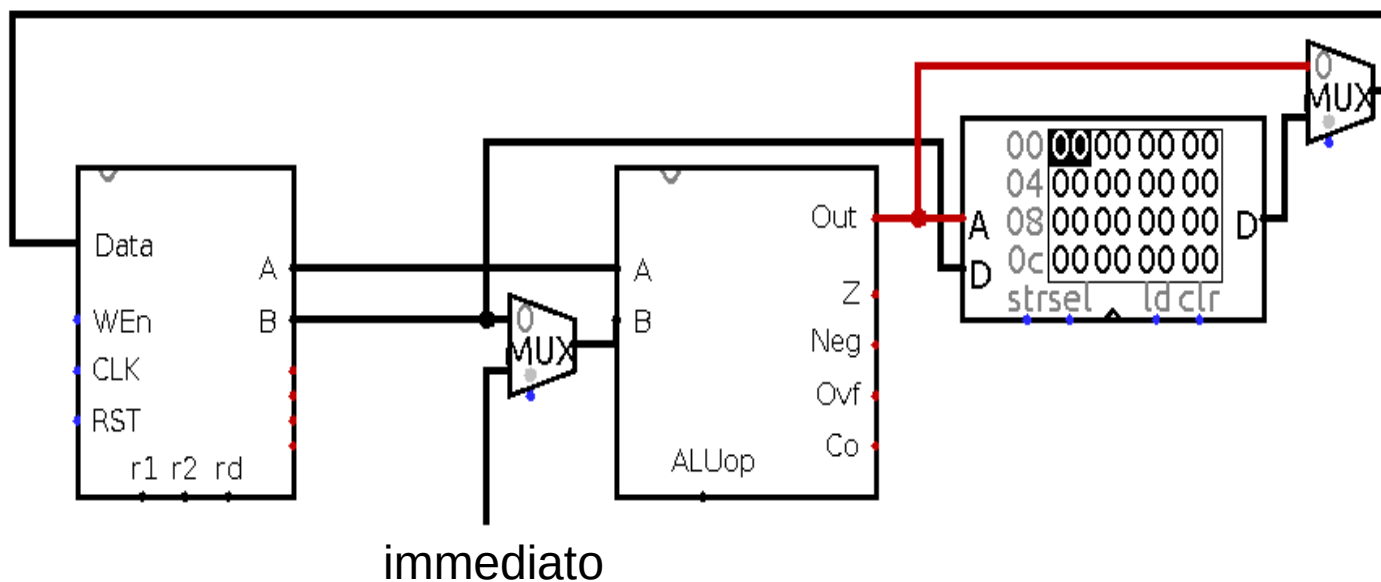


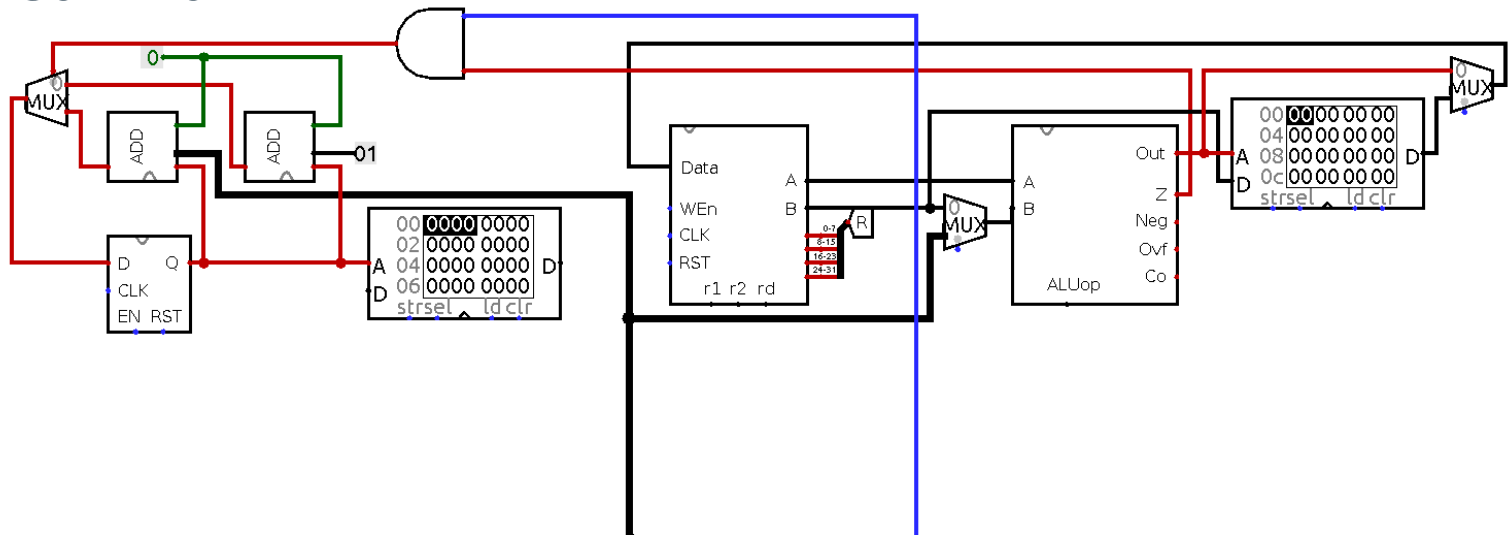- > **4)** Lettura di un byte dalla memoria e scrittura all'interno del Regfile.



Parte 03 - connessioni


- > Andiamo a connettere tra di loro i due circuiti realizzati.



- > Il filo blu e nero (scuro) sono due segnali provenienti dalla control unit (ancora da gestire).




Parte 03 - connessioni

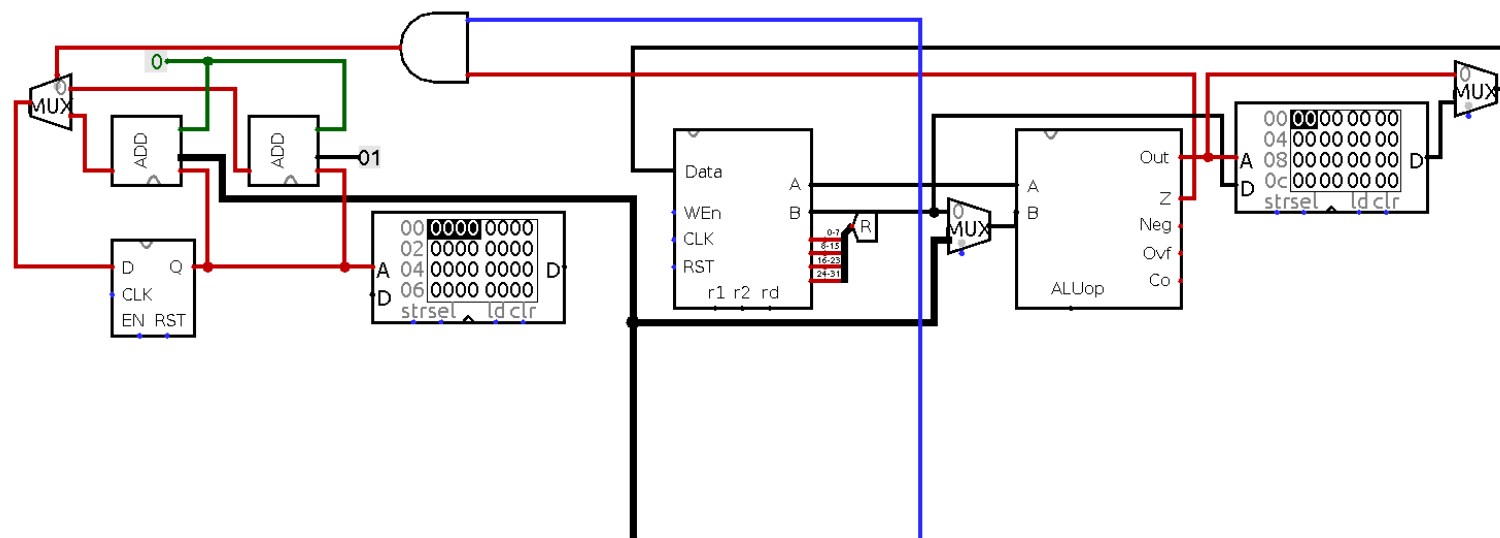

- › Nello specifico abbiamo interconnesso il **bus degli immediati** ed il **flag zero** dell'ALU al segnale di controllo dei jump.
- › L'and abilita il jump solo se è impostato dalla control unit.



Parte 04 - Control Unit

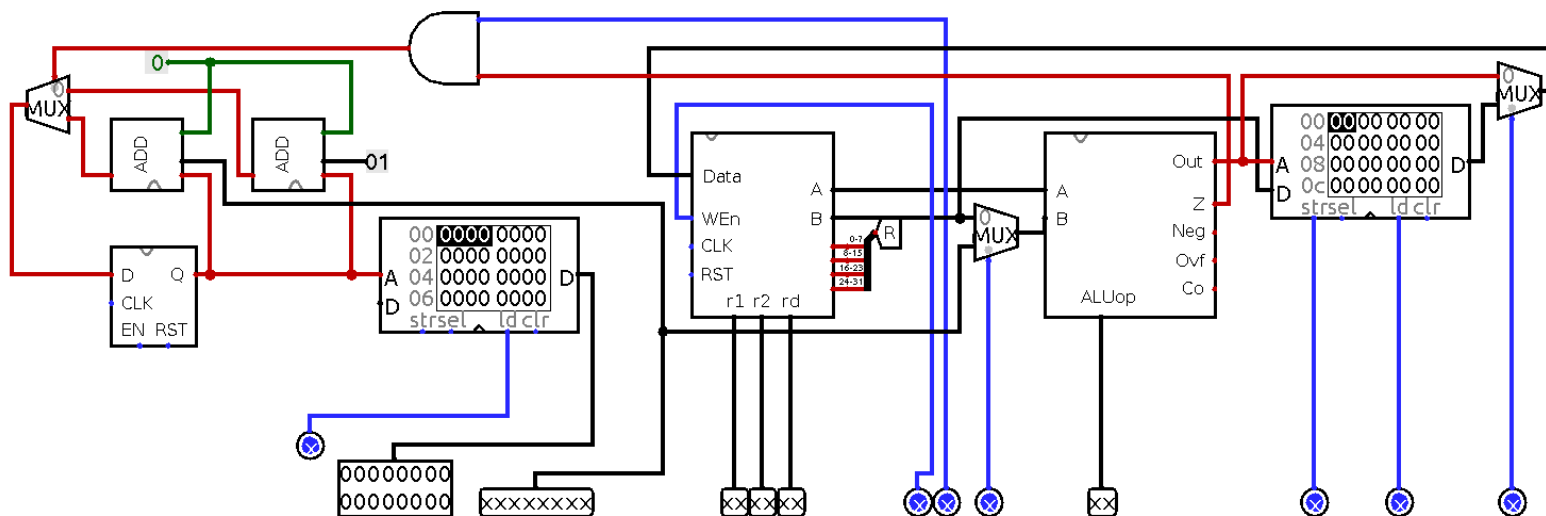

- › Progettiamo un'unità di controllo che in base all'istruzione da effettuare vada a settare in maniera automatica tutti i segnali di controllo di tutti i moduli della CPU (i pin di ingresso / uscita riportati in figura).



Parte 04 - Control Unit

- › Realizzare un circuito digitale che vada ad implementare le seguenti tabelle di verità:


Istruzione	ALUsrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop1	ALUop0
R-Type	0	0	1	0	0	0	1	0
lb	1	1	1	1	0	0	0	0
sb	1	x	0	0	1	0	1	1
beq	0	x	0	0	0	1	0	1

- › Per le istruzioni R-Type:

opcode	funct7	funct3	ALU Control	Istruzione
10	00	00	10	add
10	01	00	11	sub
10	00	11	00	and
10	00	10	01	or




Parte 04 - circuito (1)

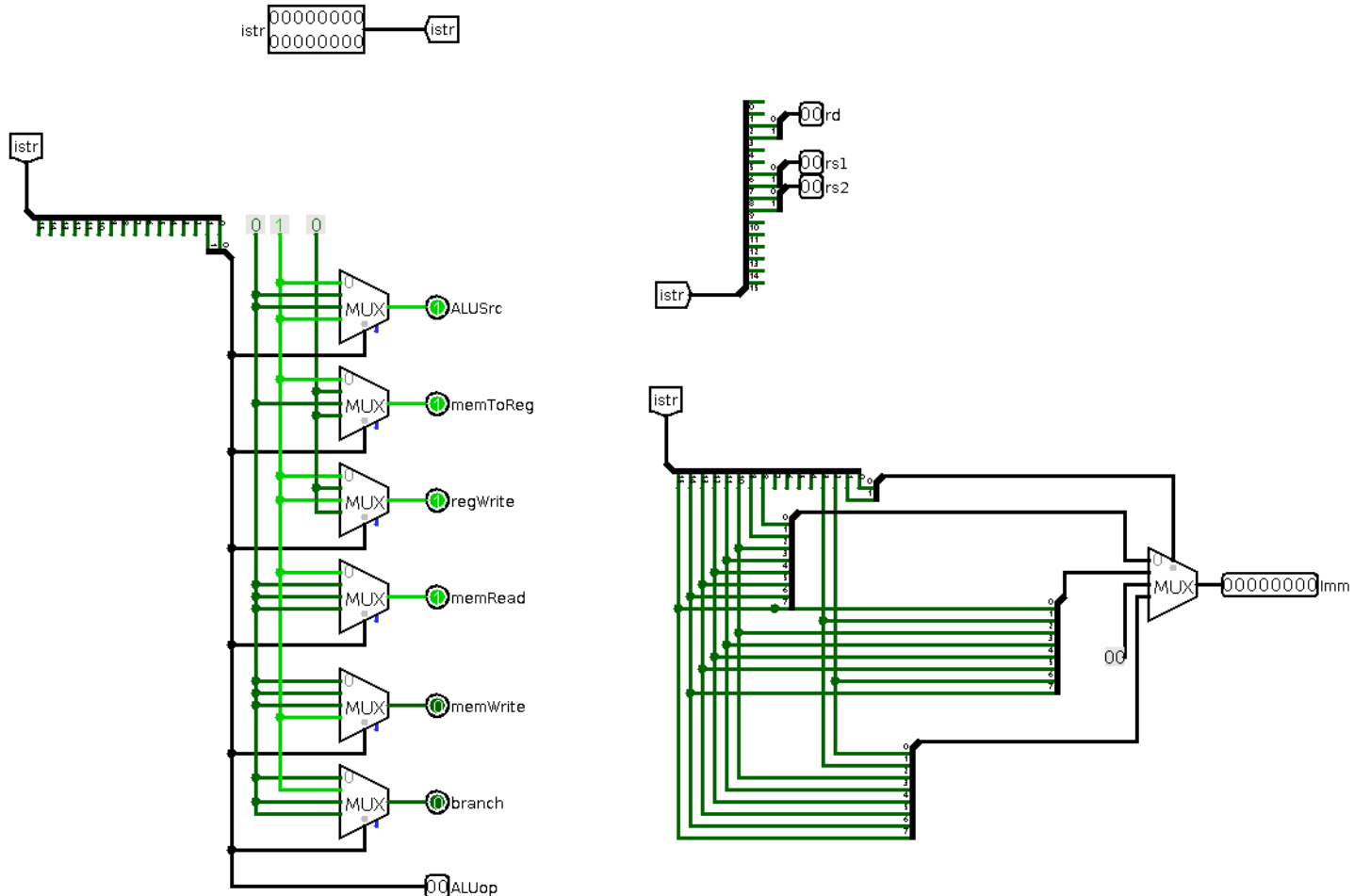



Parte 04 - circuito (2)

> Codifica delle istruzioni ALU.

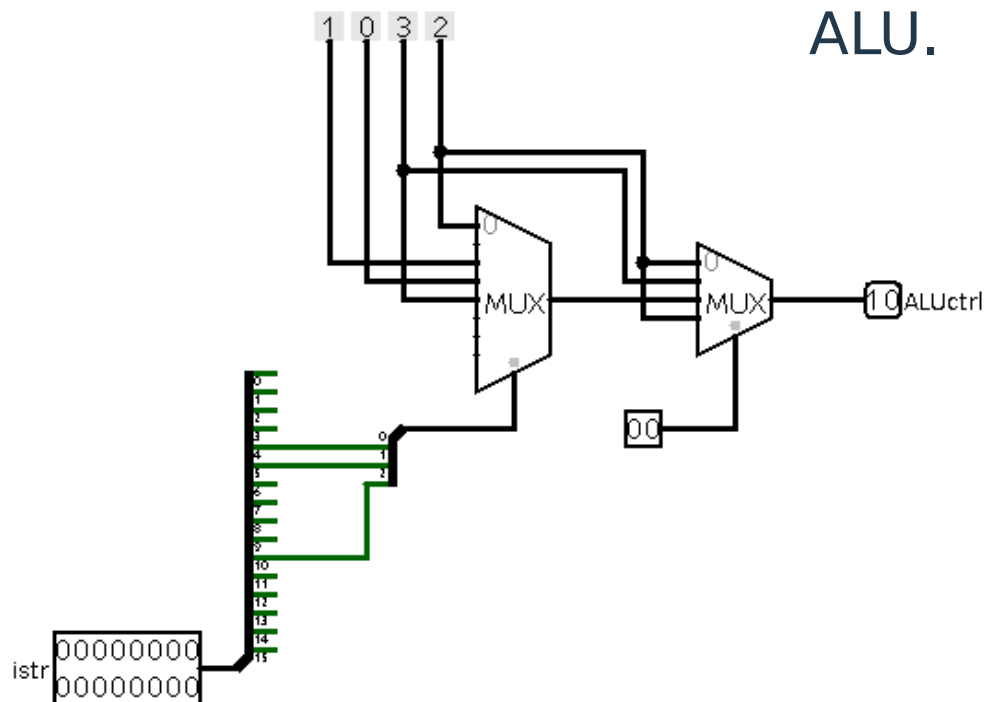




Parte 05 - circuito finale

- › Partire dal circuito realizzato nella parte 04, importare la control unit realizzata al passo precedente.
- › Successivamente sostituire tutti i pin nei segnali di controllo con le uscite della control unit.
- › Infine collegare i reset di tutte le memorie ed aggiungere il segnale di clock.



Parte 05 - circuito finale

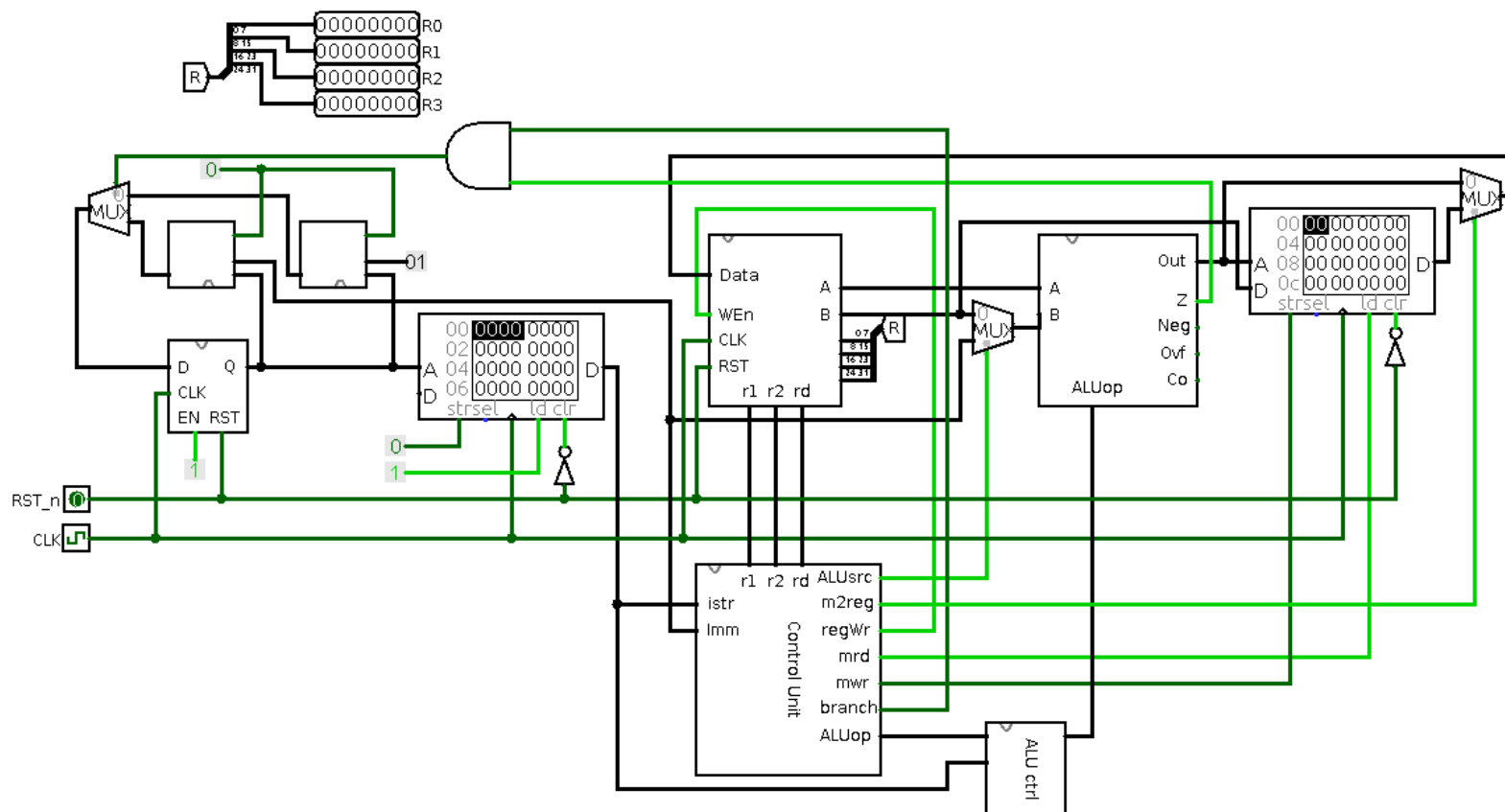



Esercizio per casa

- › Estendere l'architettura realizzata in questa esercitazione ed implementare la seguente istruzione:
 - › *addi X1, X2, imm*
- › Suggerimento: la somma tra immediato e registro è già implementata a livello di datapath, vedere le istruzioni load / store.



Esercizio per casa - Soluzione

- › Codificare la nuova istruzione e aggiungerla alla tabella delle istruzioni implementate:

Formato	Istruzione	Opcode	funct3	funct7	ALU Action	ALU Control
R-Type	add	10	00	00	add	10
	sub	10	00	01	sub	11
	and	10	11	00	and	00
	or	10	10	00	or	01
SB-Type	beq	01	xx	xx	sub	11
I-Type	lb	00	00	xx	add	10
	addi	00	01	xx	add	10
S-Type	sb	11	xx	xx	add	10



Esercizio per casa - Soluzione

- › Specificare il comportamento della Control Unit rispetto all'istruzione aggiunta:


Istruzione	ALUsrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop1	ALUop0
R-Type	0	0	1	0	0	0	1	0
lb	1	1	1	1	0	0	0	0
sb	1	x	0	0	1	0	1	1
beq	0	x	0	0	0	1	0	1
addi	1	0	1	0	0	0	0	0

- › Notare le differenze rispetto alla load byte.



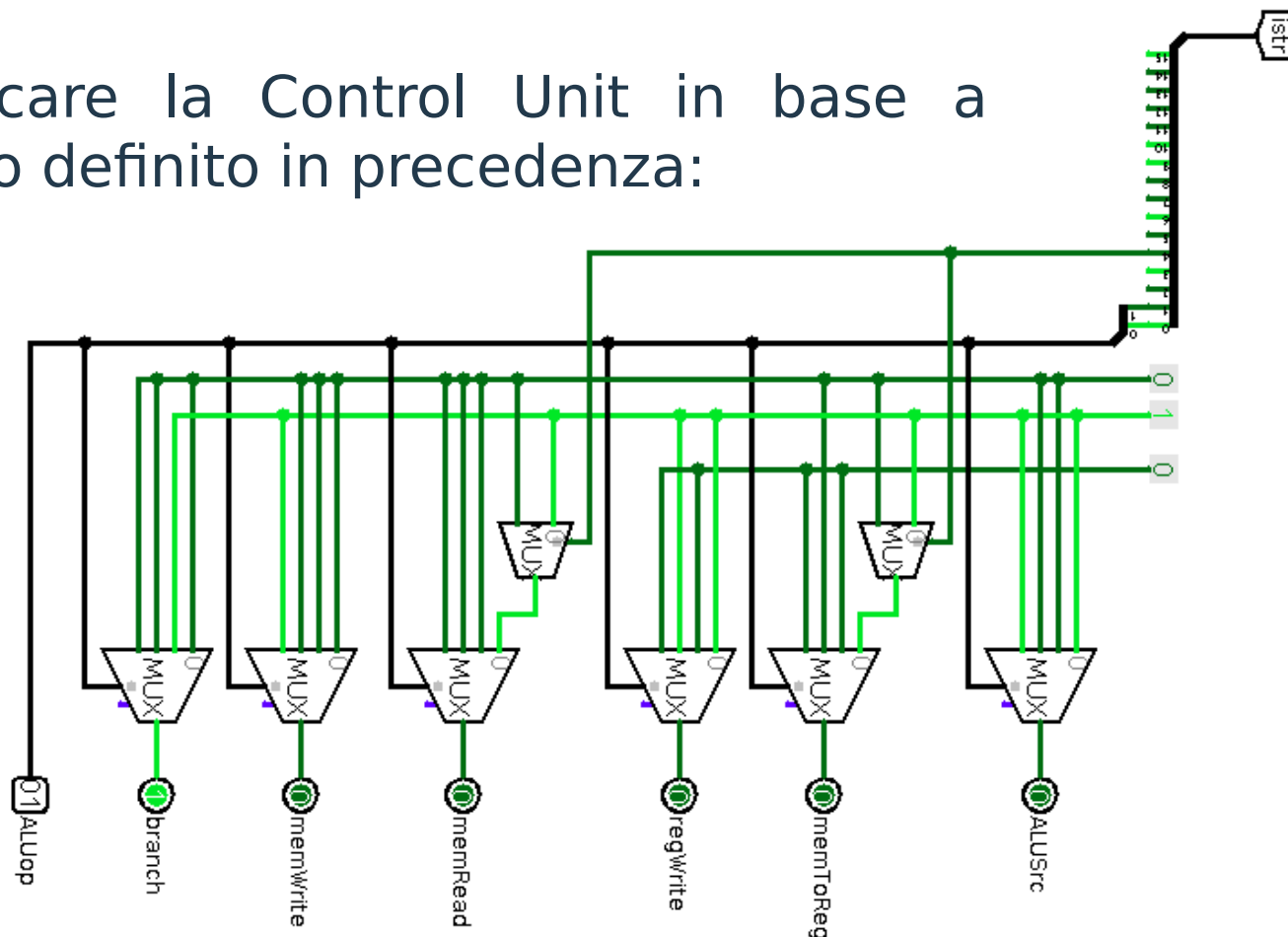Esercizio per casa - Soluzione

- › Modificare la Control Unit in base a quanto definito in precedenza:





Esercizio Finale

- › Esercizio di riepilogo, attraverso il quale metteremo in pratica tutte le cose viste durante le esercitazioni.
- › Scrivere un programma assembly che vada ad implementare una **somma di vettori**, il programma deve essere eseguibile sul **processore progettato** in questa esercitazione.
- › Il programma deve essere **assemblato a mano** e deve essere composto solo dalle istruzioni supportate (*add, sub, and, or, lb, sb, addi, beq*).



Esercizio Finale - Soluzione

```
.section .data
a: .byte 1, 2, 3, 4
b: .byte 5, 6, 7, 8
c: .space 4

.section .text

        addi    R1, R0, 4

loop:   beq     R2, R1, endl

        lb      R0, 0(R2)
        lb      R3, 4(R2)
        add    R3, R0, R3
        sb     R3, 8(R2)

        addi    R2, R2, 1
        beq    R0, R0, loop

endl:   beq     R0, R0, endl
```



Esercizio Finale - Soluzione

- › Assemblare il segmento dati:

```
.section .data
    a: .byte 1, 2, 3, 4
    b: .byte 5, 6, 7, 8
    c: .space 4
```

- › Semplicemente sostituire le label “a”, “b” e “c” con gli indirizzi in memoria:

```
.section .data
    0x00: 0x01 0x02 0x03 0x04
    0x04: 0x05 0x06 0x07 0x08
```



Esercizio Finale - Soluzione

- › Posizionare infine il contenuto del segmento dati, all'interno della **data memory** della CPU, come in figura:

The screenshot shows a window titled "Logisim: Hex Editor" with a menu bar containing "File", "Edit", "Project", "Simulate", "Window", and "Help". The main area displays a memory dump with addresses on the left and hexadecimal values on the right. The addresses range from 00 to 40 in increments of 8. All hexadecimal values are 00, indicating that the memory segment is currently empty or contains only zeros.

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08
08 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00
18 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00
28 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00
38 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00
```




Esercizio Finale - Soluzione

- › Assemblare il segmento text, sostituendo per ogni istruzione il corrispettivo codice esadecimale. Per esempio:
- › `addi R1, R0, 4` → Istruzione I-Type, avente il seguente formato:

15		...		0
Imm[7:0]	rs1	funct3	rd	op
<i>8bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>

- › Nel nostro caso diventa:
- › `0000.0100.0001.0100` → `0x0414`



Esercizio Finale - Soluzione

- › Procedere in questo modo per tutte le altre istruzioni del programma.
- › Tenere a mente che per le istruzioni di salto (*beq*), la label va tradotta in un **indirizzo relativo**, ad esempio:
 - › *beq R2, R1, endl* → in questo caso la label endl è posizionata 7 istruzioni dopo, quindi in caso di salto il Program Counter si deve incrementare di 7.
 - › 1000.0110.0100.1001 → 0x8649



Esercizio Finale - Soluzione

```
.section .data
    0x00: 0x01 0x02 0x03 0x04
    0x04: 0x05 0x06 0x07 0x08

.section .text
    0x00:      0x0414
    0x01:      0x8649
    0x02:      0x0080
    0x03:      0x048C
    0x04:      0x030E
    0x05:      0x0B83
    0x06:      0x0198
    0x07:      0x780D
    0x08:      0xFC0D
```



Esercizio Finale - Soluzione

- > Inizializzare infine anche le istruzioni assemblate all'interno della **instruction memory**:

```
Logisim: Hex Editor
File Edit Project Simulate Window Help
00 0414 8649 0080 048c 030e 0b83 0198 780d
08 fc0d 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
48 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
58 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```



Esercizio Finale - Soluzione

- > Memoria dati dopo l'esecuzione del programma:

	00	01	02	03	04
	04	05	06	07	08
A	08	06	08	0a	0c
D	0c	00	00	00	00
	strsel		ld clr		

- > Notiamo i due vettori che abbiamo inizializzato ($0x00$, $0x04$).
- > Ed il vettore somma posizionato all'indirizzo $0x08$.